


Dual

Zum
guten Ton
gehört
Dual

Disponieren Sie Käuferwünsche?
Dann disponieren Sie Dual. HiFi-Anlagen
und HiFi-Bausteine von Dual sind mehr und mehr gefragt.
Hannover '74 wird beweisen: Dual hat das Ohr am Markt!



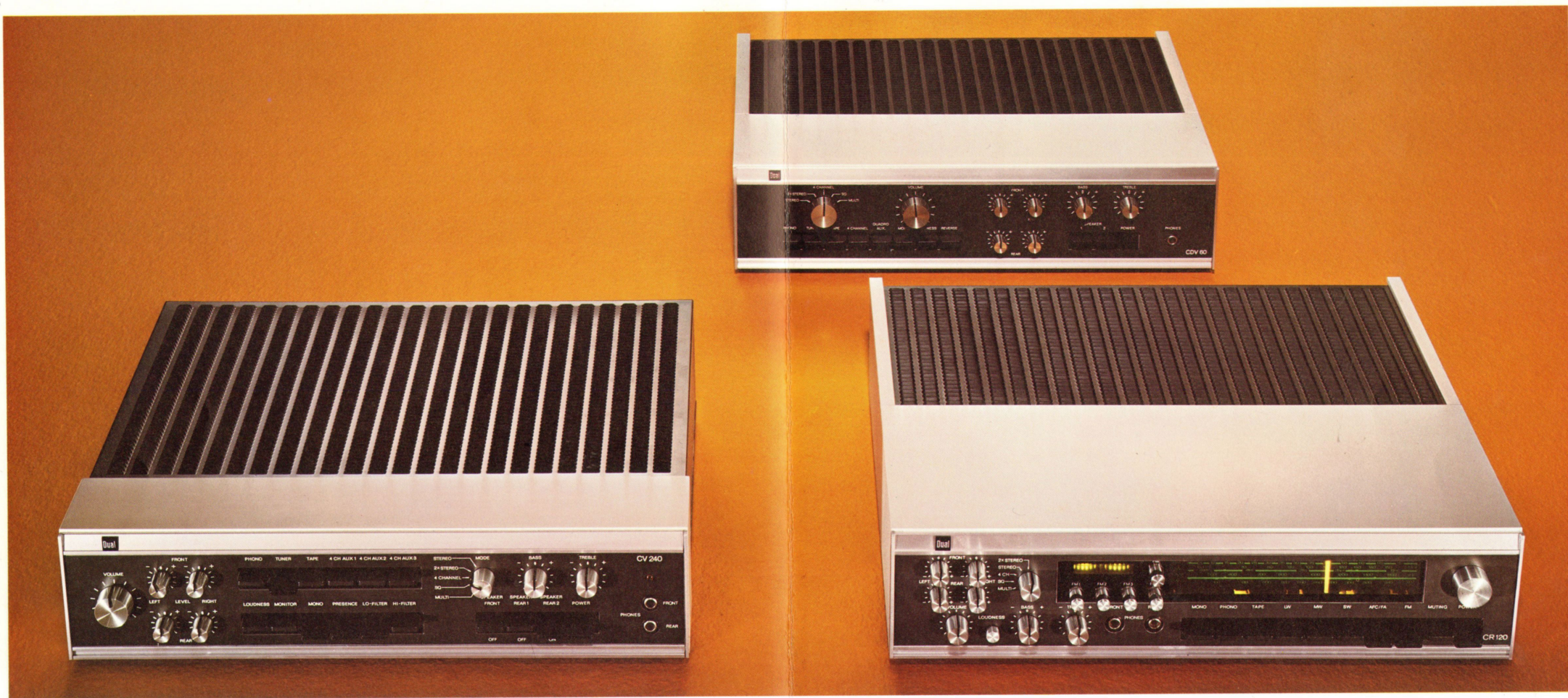Suchen Sie Umsatzverstärker?
Die leistungsstarken Dual-Verstärker haben schon alle
Anschlußmöglichkeiten für ein späteres Zusatzgeschäft.
Insbesondere für Quadrofonie.



Dual CV 240

Diskreter Hochleistungs-HiFi-Vierkanal-Verstärker in moderner Modultechnik. 4 x 60 Watt Ausgangsleistung. Mit integrierten SQ- und Multifonie-Decodern. 4 diskrete Vierkanal-Eingänge für Vierkanal-Tonbandgeräte, CD 4-Schallplatten-Demodulator usw. 3 Stereo-Eingänge. Kopfhörer-Buchsen für Stereo oder Quadro auf der Frontblende. 4 Pegelregler zur individuellen Einstellung der einzelnen

Kanäle. Baß- und Höhenregler sowie Summen-Lautstärkereglern auf 4 Kanäle gleichzeitig wirkend. Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40 zur Fernbedienung.

Wenn sich Ihre Kunden für solche hochwertigen Dual-Componenten begeistern, können Sie sich gratulieren. Denn diese HiFi-Freunde sind unersättlich und kommen gewiß bald mit ihren Dual-Zusatzwünschen wieder zu Ihnen. – Kurz das Wichtigste zu den Dual Top-Modellen, zukunftsicher für alle Quadro-Systeme:



Dual RC 40

Dual CDV 60

2 x 30 Watt HiFi-Decoder-Verstärker. Eine neue Gerätekonzeption, die vorhandene HiFi-Stereo-Anlagen zu diskreten HiFi-Quadrofonie-Anlagen erweitert. Mit integrierten SQ- und Multifonie-Decodern, 4-kanaliger Eingangsschaltung und 2-kanaligen Endstufen. Getrennte Pegelregler für jeden der 4 Kanäle. Beim Anschluß an vorhandene Stereo-Anlagen dient der Dual CDV 60 als Steuerverstärker.

Dual CR 120

Diskreter 4 x 30 Watt Receiver mit Allbereichs-Rundfunkempfangsteil (Tuner), integrierten SQ- und Multi-Decodern. 4 UKW-Stationstasten, automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), UKW-Stummschaltung (Muting). Anschlußbuchsen für Magnet- und Keramik-Tonabnehmersysteme, CD 4-Demodulator, Vierkanal-Tonband oder 2 Stereo-Tonbandgeräte. Anschluß für Fernsteuer-Einheit Dual RC 40 zur Fernbedienung.

Dual

Zum
guten Ton
gehört
Dual





Nutzen Sie die Verkaufs-Vorverstärker von Dual? Die Dual-Werbung ist ein exakt ausgesteuertes Vorverkaufs-System mit hoher Ausgangsleistung.

*

Dual Zum
guten Ton
gehört
Dual



Dual Programm 1974/75

Unsere Anzeigenkampagne in der Publikumspressen sorgt dafür, daß man Sie bald oft nach dem neuen Dual-

* Katalog mit dem Gesamtprogramm fragen wird; Sie erhalten ihn wie immer ohne besondere Bestellung gleich nach Erscheinen. Damit Sie gleich mit ihm noch mehr verkaufen.

Schon seit vielen Jahren ist die Dual-Werbung in ihrem Tenor produktbezogen und informativ – vom Schaufensteraufsteller bis zum Fernsehspot.

Der stetige Erfolg gab dieser Werbelinie recht. Leseranaysen zeigen immer wieder, daß Dual-Anzeigen bei HiFi-Kaufinteressenten so ungewöhnlich gut ankommen wie die Dual-Geräte selbst. Und so soll es auch weiterhin bleiben – zu Ihrem Vorteil.

Dual Gebrüder Steidinger
7742 St. Georgen/Schwarzwald